

Instructions:  
Press spacebar to set input to 1. This starts the series of numbers from 'F'.  
If the system starts with a high input, the output will start from '0'.

Design:

F 0 2 8 1 3 0      coded as      F 0 2 8 1 3 4  
4 must show as 0

Current	Next
F	0
0	2
2	8
8	1
1	3
3	4
4	F
F	0

	Current	Next
F	1 1 1 1	0 0 0 0
0	0 0 0 0	0 0 1 0
2	0 0 1 0	1 0 0 0
8	1 0 0 0	0 0 0 1
1	0 0 0 1	0 0 1 1
3	0 0 1 1	0 1 0 0
0	0 1 0 0	1 1 1 1
	1 1 1 1	0 0 0 0

$Q_0$ :

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	X	X	X
11	X	X	0	X
10	1	X	X	X

$$Q_0 = \overline{Q_1} Q_0 + \overline{Q_3} Q_2 + Q_3 \overline{Q_2} \rightarrow \text{xOR gate?}$$

$Q_1$ :

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	X	X	X
11	X	X	0	X
10	0	X	X	X

$$Q_1 = \overline{Q_3} \overline{Q_2}$$

$Q_2$ :

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	X	X	X
11	X	X	0	X
10	0	X	X	X

$$Q_2 = \overline{Q_3} Q_2 + \overline{Q_2} Q_1 Q_0$$

$$\overline{Q_3} (Q_2 + Q_1 Q_0)$$

Q<sub>3</sub>:

Q <sub>3</sub> Q <sub>2</sub> \ Q <sub>1</sub> Q <sub>0</sub>	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	X	X	X
11	X	X	0	X
10	0	X	X	X

$$Q_3 = \overline{Q_2}Q_2 + Q_1\overline{Q_0}$$

Current	Next
1 1 1 1	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 1 0
0 0 1 0	1 0 0 0
1 0 0 0	0 0 0 1
0 0 0 1	0 0 1 1
0 0 1 1	0 1 0 0
0 1 0 0	1 1 1 1
1 1 1 1	0 0 0 0

Substitution of 4 to show 0

Current	Display as
F	F
0	0
2	2
8	8
1	1
3	3
4	0

F  
0  
2  
8  
1  
3  
0

Current	Display as
1 1 1 1	1 1 1 1
0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 1 0	0 0 1 0
1 0 0 0	1 0 0 0
0 0 0 1	0 0 0 1
0 0 1 1	0 0 1 1
0 1 0 0	0 0 0 0

No change except for  $Q_2$

$Q_2$ :

$Q_1, Q_0$ $Q_3, Q_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	X	X	X
11	X	X	1	X
10	0	X	X	X

$$Q_2 = Q_2 Q_0$$